

Avaliação Parcial 3 – 2021/1

Disciplina: Eletrônica Digital SBL0069


Aluno/Mat: _____

Curso: _____ Data: _____

Prof: Rômulo Nunes

- 1) Considere um chip genérico de memória de 512K bytes (512K x 8 bits). **(20 scores)**
 - a) Quantos pinos teria o Circuito Integrado Referente a este CHIP de memória. Especifique a numeração de seu barramento de dados, barramento de endereços, barramento de controle e lembre-se de incluir alimentação;
 - b) Proponha o esquemático de um banco de memória de 4M Word (4Mega x 16 bits) utilizando como base o referido chip do enunciado;
 - c) Qual o endereço Inicial e Final de memória para cada CHIP utilizado no arranjo do item anterior;
- 2) Sabe-se que a célula básica de memoria capaz de armazenar 1 único BIT pode ter seu esquemático lógico formado por um conjunto de portas logicas e buffers de maneira a implementr o seguinte comportamento:
(20 scores)

Célula Básica de Memória

 


SEL	R/W'	D
0	X	TRI-STATE
1	0	Entrada Para Escrita
1	1	Saída Para Leitura

Suponha um dos primeiros processadores lançados na década de 70 possui uma **DENSIDADE** total de memoria RAM capaz de trabalhar com 128 bits. Sabendo que o barramento de endereços deste processador era capaz de acessar o endereço máximo de 0Fh. Proponha o esquemático de implementação lógica interna do arranjo **das células de memoria RAM** deste processador utilizando apenas MUX 2:1 (Decomposição de SHANNON).


OBS: lembre-se que a função do buffer na célula de memoria básica é permitir que os pinos de I/O (entrada/saída) de dados possa ficar em estado de alta impedância. Que pode ser representado pelo pino em questão desconectado. Desta forma um MUX também deve ser utilizado para substitui-lo.

 - 3) Considere o seguinte mapa de memória associado ao dsPIC30F4012. Sabendo que a dimensão do barramento de dados é de 8 bits, indique: o tamanho total do Espaço de Memória reservado ao Usuário (User Memory Space), do espaço total reservado a Memória de Configuração (Configuration Memory), ao espaço total composto pela Memória de Programa (User Flash Program Memory) e o espaço total reservado para Gravação de Dados (Data EEPROM). **(20 scores)**



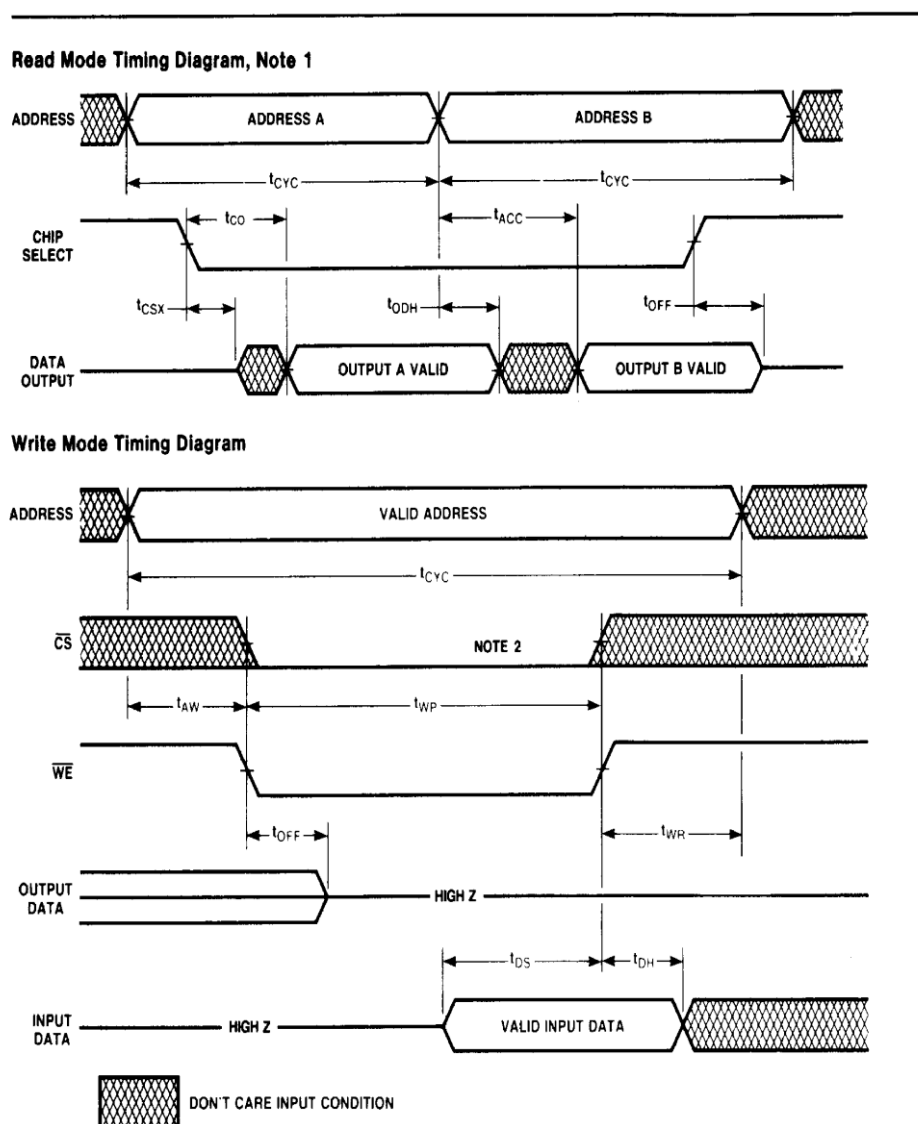- 4) Implemente **utilizando o software proteus** um projeto que tendo como base a memória **STATIC RAM F2114**. Este sistema deve possuir uma capacidade total de 1k byte de memória. Além disso, o sistema deve ser capaz de permitir que você grave o código ASCII correspondente das letras do seu nome nos endereços de memória especificados pelo algoritmo **0D?** h Onde **D** trata-se do ultimo dígito não nulo de sua matricula e a lacuna com a interrogação será substituído pelos dígitos não repetidos de sua matricula. Após esta sequencia de gravações o sistema deve permitir o desacoplamento da entrada de dados e a entrada de uma máquina de estados projetada por você que deve varrer os mesmos endereços de forma cíclica e automática de maneira a exibir o código da sequencia de letras do seu nome gravadas anteriormente.

OBS: note que a saída do sistema de entrada e a entrada da maquina cíclica deve ser projetada levando em consideração que a memória RAM não pode ser desenraizada pois perderá todos os dados gravados durante a primeira etapa do projeto. **(40 scores)**



Ciclos de leitura e escrita da memória **STATIC RAM F2114**